
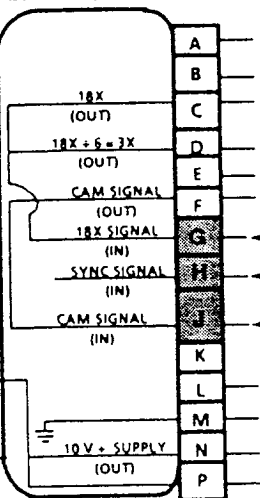


點火模組

高壓線圈

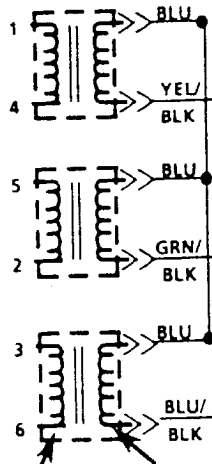


二次線圈
一次線圈


必須用示波器
或特殊電壓錶
可利用LED燈

去測試

電子示波器

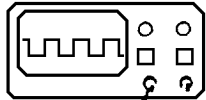

電壓錶

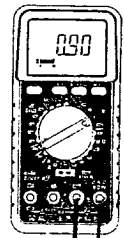

電瓶

